

同济大学计算机系

数字逻辑课程实验报告



学 号 1652286

姓 名 李辉

专 业 计算机

授课老师 张冬冬

二、实验内容

1. 实现 4 位数据比较器和 8 位数据比较器（以 4 位比较器为基础）的设计； 2. 实现 1 位加法器和 8 位加法器的设计；

3. 实验过程包括 Verilog HDL 语言描述、Modelsim 仿真和下板验证。硬件逻辑图

三、模块建模

（该部分要求对实验中建模的所有模块进行功能描述，并列出各模块建模的 verilog 代码）

(1)6.5_1 DataCompare4 四位比较器

```
`timescale 1ns / 1ns
module DataCompare4(
    input [3:0] iData_a,
    input [3:0] iData_b,
    input [2:0] iData,
    output reg[2:0] oData
);
always @(*)
    if(iData_a>iData_b)
        oData=3'b100;
    else if(iData_a<iData_b)
        oData=3'b001;
    else if(iData_a==iData_b)
        begin
            if(iData==3'b100)
                oData=3'b100;
            else if(iData==3'b010)
                oData=3'b010;
            else if(iData==3'b001)
                oData=3'b001;
            else
```

```
        oData=3'b000;
        end
endmodule
(2)6.5_2 DataCompare8 八位比较器
`timescale 1ns / 1ns
module DataCompare8(
    input [7:0] iData_a,
    input [7:0] iData_b,
    output [2:0] oData
);
wire [2:0]fff;
DataCompare8_low
ddd(iData_a(iData_a[3:0]),iData_b(iData_b[3:0]),oData(fff));
DataCompare8_high
ggg(iData_a(iData_a[7:4]),iData_b(iData_b[7:4]),iData(fff),oData(oData));
endmodule
```

```
module DataCompare8_low(
    input [3:0] iData_a,
    input [3:0] iData_b,
    output reg[2:0] oData
);
always @(*)
    if(iData_a>iData_b)
        oData=3'b100;
    else if(iData_a<iData_b)
        oData=3'b001;
    else if(iData_a==iData_b)
        oData=3'b010;
endmodule
```

```
module DataCompare8_high(
    input [3:0] iData_a,
    input [3:0] iData_b,
    input [2:0] iData,
    output reg[2:0] oData
);
always @(*)
    if(iData_a>iData_b)
```

```

        oData=3'b100;
    else if(iData_a<iData_b)
        oData=3'b001;
    else
if(iData_a==iData_b)
    begin
        if(iData==3'b100)
            oData=3'b100;
        else if(iData==3'b010)
            oData=3'b010;
        else if(iData==3'b001)
            oData=3'b001;
        else
            oData=3'b000;
        end
    endmodule

```

(3)6.5_3 FA 8-3 编码器 一位加法器

`timescale 1ns / 1ns

```

module FA(
    input iA,
    input iB,
    input iC,
    output reg oS,
    output reg oC
);
    always@(*)
    begin
        oC=(iA&iB)|(iA&iC)|(iB&iC);
        if(iC)
            oS!=(iA^iB);
        else
            oS=(iA^iB);
        end
    endmodule

```

(4)6.5_4 Adder 八位加法器

`timescale 1ns / 1ns

```

module Adder(
    input [7:0] iData_a,
    input [7:0] iData_b,
    input iC,
    output reg [8:0] oData,
    output reg oData_C
);
    always @(*)

```

```

        if(iC==0)
            begin
                oData=iData_a+iData_b;

                if(oData[8]==1)
                    oData_C=1;
                else
                    oData_C=0;
            end
        else
            if(iC==1&& iData_a[7]==0&& iData_b[7]==0)
                begin
                    oData=iData_a+iData_b;
                    if(oData[7]==1)
                        oData_C=1;
                    else
                        oData_C=0;
                end
            else
                if(iC==1&& iData_a[7]==1&& iData_b[7]==0)
                    begin
                        if(iData_a[6:0]>iData_b[6:0])
                            begin
                                oData[7:0]=iData_a[6:0]-iData_b[6:0];
                                oData[8]=1;
                                oData_C=0;
                            end
                        else if(iData_a[6:0]<iData_b[6:0])
                            begin
                                oData[7:0]=iData_b[6:0]-iData_a[6:0];
                                oData[8]=0;
                                oData_C=0;
                            end
                        else if(iData_a[6:0]==iData_b[6:0])
                            begin
                                oData=0;
                                oData_C=0;
                            end
                        end
                    else
                        if(iC==1&& iData_a[7]==0&& iData_b[7]==1)

```

```

begin
    if(iData_a[6:0]<iData_b[6:0])
        begin
            oData[7:0]=iData_b[6:0]-iData_a[6:0];
            oData[8]=1;
            oData_C=0;
        end
    else if(iData_a[6:0]>iData_b[6:0])
        begin
            oData[7:0]=iData_a[6:0]-iData_b[6:0];
            oData[8]=0;
            oData_C=0;
        end
    else if(iData_a[6:0]==iData_b[6:0])
        begin
            oData=0;
            oData_C=0;
        end
    else
        begin
            oData=0;
            oData_C=0;
        end
    if(iC==1&& iData_a[7]==1&& iData_b[7]==1)
        begin
            oData[7:0]=iData_a[6:0]+iData_b[6:0];
            oData[8]=1;
            if(oData[7]==1)
                oData_C=1;
            else oData_C=0;
        end
endmodule

```

```

a(iData),.oData(oData));
initial
begin
#50
iData_a=4'b1010;
iData_b=4'b0110;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b0010;
iData_b=4'b1110;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b1010;
iData_b=4'b1110;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b1110;
iData_b=4'b1010;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b1100;
iData_b=4'b1110;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b1101;
iData_b=4'b1101;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b1101;
iData_b=4'b1101;
iData=3'b100;
#50
iData_a=4'b1101;
iData_b=4'b1101;
iData=3'b010;
#50

```

四、测试模块建模

（要求列写各建模模块的 test bench 模块代码）

(1) 6.5_1 DataCompare4 四位比较器

```

`timescale 1ns / 1ns
module DataCompare4_tb();
reg [3:0] iData_a;
reg [3:0] iData_b;
reg [2:0] iData;
wire [2:0] oData;
DataCompare4
uut(.iData_a(iData_a),.iData_b(iData_b),.iDat

```

```

a(iData),.oData(oData));
initial
begin
#50
iData_a=4'b1010;
iData_b=4'b0110;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b0010;
iData_b=4'b1110;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b1010;
iData_b=4'b1110;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b1110;
iData_b=4'b1010;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b1100;
iData_b=4'b1110;
iData=3'b010;
#50
iData_a=4'b1101;
iData_b=4'b1101;
iData=3'b100;
#50
iData_a=4'b1101;
iData_b=4'b1101;
iData=3'b010;
#50

```

```

iData_a=4'b1101;
iData_b=4'b1101;
iData=3'b001;
#50
iData_a=4'b1101;
iData_b=4'b1101;
iData=3'b101;
end
endmodule
(2)6.5_2 DataCompare8 八位比较器
`timescale 1ns / 1ns
module DataCompare8_tb();
reg [7:0] iData_a;
reg [7:0] iData_b;
wire [2:0] oData;
DataCompare8
 uut(.iData_a(iData_a),.iData_b(iData_b),.oData
 a(oData));
initial
begin
#50
iData_a=8'b10101011;
iData_b=8'b01111101;
#50
iData_a=8'b00101011;
iData_b=8'b11111101;
#50
iData_a=8'b10101011;
iData_b=8'b11111101;
#50
iData_a=8'b11101011;
iData_b=8'b10111101;
#50
iData_a=8'b10101011;
iData_b=8'b10011101;
#50
iData_a=8'b10001011;
iData_b=8'b10111101;
#50
iData_a=8'b10101011;
iData_b=8'b10111101;
#50
iData_a=8'b10111011;
iData_b=8'b10101101;

```

```

#50
iData_a=8'b10110011;
iData_b=8'b10111101;
#50
iData_a=8'b10111011;
iData_b=8'b10110101;
#50
iData_a=8'b10110011;
iData_b=8'b10110101;
#50
iData_a=8'b10110111;
iData_b=8'b10110001;
#50
iData_a=8'b10110111;
iData_b=8'b10110101;
#50
iData_a=8'b10110101;
iData_b=8'b10110111;
#50
iData_a=8'b10110100;
iData_b=8'b10110101;
#50
iData_a=8'b10110101;
iData_b=8'b10110100;
end
endmodule
(3)6.5_3 FA 一位加法器
`timescale 1ns / 1ns
module FA_tb();
reg a;
reg b;
reg c;
wire s;
wire out;
FA uut(.iA(a),.iB(b),.iC(c),.oS(s),.oC(out));
initial
begin
a=0;b=0;c=0;
#10
a=0;b=0;c=1;
#10
a=0;b=1;c=0;
#10
a=0;b=1;c=1;

```

```

#10
a=1;b=0;c=0;
#10
a=1;b=0;c=1;
#10
a=1;b=1;c=0;
#10
a=1;b=1;c=1;
end
endmodule
(4)6.5_4 Adder 八位加法器
`timescale 1ns / 1ns
module Adder_tb();
reg iC;
reg [7:0] iData_a;
reg [7:0] iData_b;
wire [8:0] oData;
wire oData_C;

Adder uut(.iC(iC),
.iData_a(iData_a),
.iData_b(iData_b),
.oData(oData),
.oData_C(oData_C));
initial
begin
#50
iC=0;
iData_a=8'b00000001;
iData_b=8'b00000001;
#50
iC=0;
iData_a=8'b11111111;
iData_b=8'b11111111;
#50
iC=0;
iData_a=8'b10001001;

```

```

iData_b=8'b10001101;
#50
iC=0;
iData_a=8'b00000001;
iData_b=8'b00000001;
#50
iC=1;
iData_a=8'b00000001;
iData_b=8'b00000001;
#50
iC=1;
iData_a=8'b10000001;
iData_b=8'b00000001;
#50
iC=1;
iData_a=8'b10000001;
iData_b=8'b00000011;
#50 iC=1;
iData_a=8'b10000011;
iData_b=8'b00000001;
#50 iC=1;
iData_a=8'b00000001;
iData_b=8'b10000011;
#50
iC=1;
iData_a=8'b00000011;
iData_b=8'b10000001;
#50 iC=1;
iData_a=8'b11111111;
iData_b=8'b11111111;
end
Endmodule


```

五、实验结果


(该部分可截图说明，要求 logisim 逻辑验证图、modelsim 仿真波形图、以及下板后的实验结果贴图（实验步骤中没有下板要求的实验，不需要下板贴图）

Modelsim 仿真波形图


(一)6.5_1 Datacompare4 4 位比较器

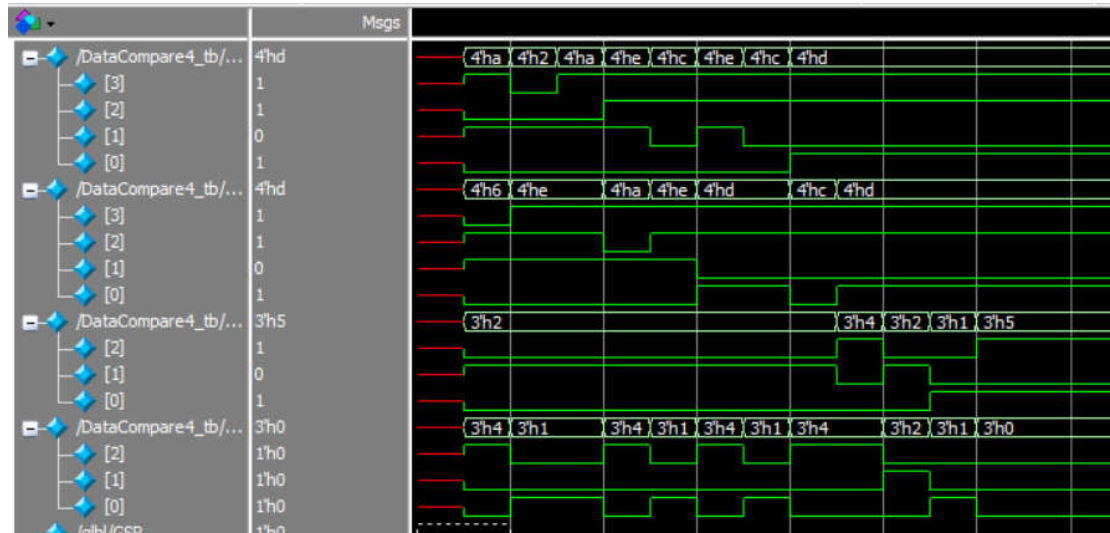


(二)6.5_2 DataCompare8 八位比较器

 

(三)6.5_3 FA 一位加法器

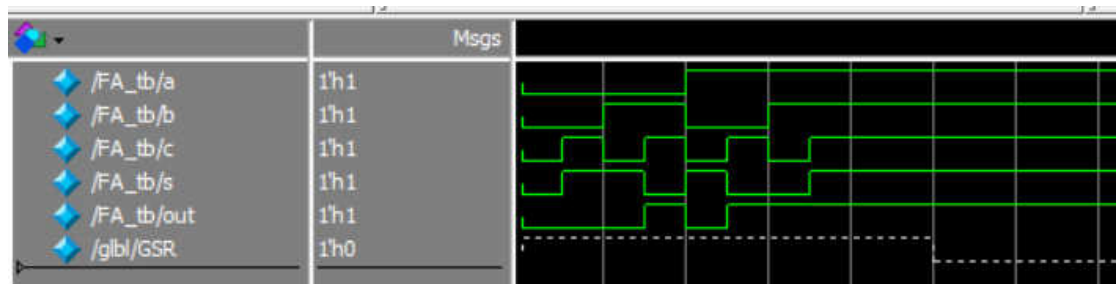



(四)6.5_4 Adder 八位加法器

 

下板后贴图



(一)6.5_1 DataCompare4 四位比较器

 

 


(二)6.5_2 DataCompare8 八位比较器



  

(三)6.5_3 FA 一位加法器

 

(四)6.5_4 Adder 八位加法器

结果比较多，不一一列出

